

# ECE 351 - Lab 5 Prelab

Khoi Nguyen  
<https://github.com/3khoin>

October 6, 2021

## Tasks

Task 1

$$\begin{aligned}\frac{V_{in}(s) - V_{out}(s)}{R} &= sCV_{out}(s) + \frac{1}{sL}V_{out}(s) \\ V_{in}(s)\left(\frac{1}{R}\right) &= V_{out}(s)\left(\frac{1}{R} + sC + \frac{1}{sL}\right) \\ H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} &= \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R} + sC + \frac{1}{sL}} = \frac{\frac{s}{R}}{\frac{s}{R} + s^2C + \frac{1}{L}} = \frac{\frac{1}{RC}s}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}}\end{aligned}$$

Task 2

$$\begin{aligned}h(t) &= L^{-1}\{H(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{\frac{1}{RC}s}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}}\right\} \\ \rho &= -\frac{1}{2RC} + \frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{1}{RC}\right)^2 - 4 * \frac{1}{LC}} \\ g &= \frac{1}{RC}s|_{s=\rho} \\ R &= 1k\Omega, L = 27mH, C = 100nF \\ \rho &= -5000 + j18585, g = 19.25\angle 105^\circ \\ y_s(t) &= \frac{|g|}{\omega}e^{\alpha t}\sin(\omega t + \angle g)u(t) \\ h(t) = y_s(t) &= \frac{19.25}{18525}e^{-5000t}\sin(18585t + 105^\circ)u(t) = 0.001036e^{-5000t}\sin(18585t + 105^\circ)u(t)\end{aligned}$$